

Analog Signal Processing

CT-4

Pratyush Jainwal

18EE35014

10

for uncorrelated, unassigned

$$V_{n0}^2 = V_{n1}^2 + V_{n2}^2$$

$$\Rightarrow 10^2 = V_{n1}^2 + 6.1^2$$

$$\Rightarrow V_{n1}^2 = 10^2 - 6.1^2$$

$$\Rightarrow V_{n1} = 7.924 \text{ } \mu\text{V}$$

$$\therefore \text{Req. Reduction} = (10 - 7.924) \text{ mV}$$
$$= 3.476 \text{ V}$$

2

$$V_m = 20.6 \text{ mV}$$

$$SR = 0.6 \text{ V}/\mu\text{s}$$

$$\text{gain} = 57.5$$


* ~~Amplitude~~ Max Amplitude of output = V_{omax}

$$= \text{Gain} \times V_m (\text{input})$$
$$= 57.5 \times 20.6 \text{ mV}$$

$$f_{max} = \frac{SR}{2\pi \times \text{gain} \times V_m}$$

$$= \frac{0.6 \times 10^6}{2\pi \times 57.5 \times 20.6 \times 10^{-3}} \text{ Hz}$$

$$= 80.678 \text{ kHz}$$

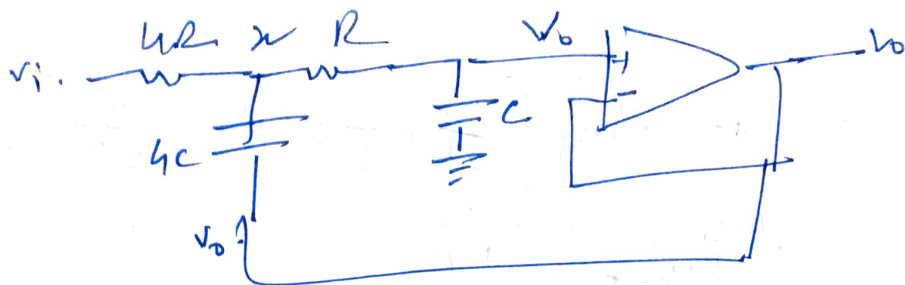

~~4. $v_o = v_i$~~
 4. ~~low pass filter~~
 Low pass filter.
 with $k = 1$.

$$Q = \frac{1}{\sqrt{\frac{C \times 4R}{4C \times R}} + \sqrt{\frac{RC}{4R \times 4C}}}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4}{5} = 0.8.$$

4.
 Current power spectral density $= \overline{v_i^2}/\text{Hz} = \frac{4kT}{R}$

$$\frac{4kT}{R} = 2qI$$

$$I = \frac{2kT}{qR}$$

$$= \frac{2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^6} \text{ A.}$$

$$= 5.175 \times 10^{-8} \text{ A}$$

$$= 51.75 \text{ nA.}$$

Q5. $V_{out} = b V_{REF} \left[\frac{b_0}{2^1} + \frac{b_1}{2^2} + \dots + \frac{b_5}{2^6} \right]$

Here,
 $V_{REF} = IR$
 $b = 1$

Full scale = $IR \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^6} \right]$

= $140 \times 10^{-6} \times 11 \times 10^3 \times \left[\frac{1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^6}{1 - \frac{1}{2}} \right] \times \frac{1}{2}$

$\therefore 1.515 \text{ V.}$

Q6.

first

$$\Rightarrow \int_{0.01}^1 \left(\frac{100}{\sqrt{f}} \right)^2 df = \int_{0.01}^1 100^2 \ln f \Big|_{0.01}^1$$

second

$$\int_1^{100} (10)^2 df = \int 100 \times 100 = 100.$$

third,

$$\int_{100}^{1000} \left(\frac{10}{\sqrt{f}} \right)^2 df = \int (100)^2 \ln \left| \frac{1000}{100} \right|$$

$$= 10 \sqrt{\ln 10}$$

fourth

$$\int_{100}^{1000} \frac{1}{1 + \left(\frac{f}{10^4} \right)^2} df = 88.622.$$

Q. 20

Here, for kth eqn.

$$2V_{ref} \times C \geq \frac{V_{in} C}{\left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C_k}\right)} \Rightarrow 0 \text{ cm, 1.}$$

$$\frac{V_{ref}}{4R} \times k' \geq V_{in} \Rightarrow 0 \text{ cm 1.}$$

for
 $C = 3$
 $C_1 = 2$
 $C_3 = 1$

$$\frac{V_{ref}}{V_{in}} \geq \frac{4R}{k'}$$

$$\frac{4R}{k'} = \frac{1}{2 + \frac{2C}{C_k}} \cdot \frac{C_k}{2C}$$

$$2 + \frac{2C}{C_k} = \frac{k'}{4}$$

$$C_k = \frac{8C}{k'}$$

$$C_1 = \frac{8C}{3} = \frac{80}{3} = 26.67.$$

$$C_2 = \frac{8C}{2} = 40$$

$$C_3 = \frac{8C}{1} = 80.$$

fo.

$$Z_{in} = \frac{1}{(sC)(1+sCR_f)}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1 + Z_{in}} = \frac{V_{out}}{Z_{in}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Z_{in}}{R_1 + Z_{in}}$$

$$= \frac{1}{1 + s^2 C^2 R_1 R_f}$$

$$\omega_0 = \sqrt{R_1 R_f C^2} = R_1 R_f \sqrt{C}$$

DC gain = 1

$\omega = 0$ (with $s = 0$)

$$\omega_0 = \sqrt{10 \times 5 \times 10^6 \times 10 \times 10^{-9}}$$

$$= 1000$$

Q.11.

~~I_{in}~~

~~V_{in}~~
 ~~R_1~~

~~V_{in}~~
 ~~R_1~~

Q 11

output of 1st opamp = v .

∴

$$\frac{V_{IN}}{R_1} = -\frac{v}{R_2}$$

$$v = -\frac{R_2}{R_1} V_{IN}$$

$$\frac{v}{R_2} = -\frac{V_0}{2R_1}$$

$$\therefore v = -\frac{V_0 R_2}{2R_1}$$

$$\therefore -\frac{R_2}{R_1} V_{IN} = -\frac{V_0 R_2}{2R_1}$$

$$\boxed{V_0 = 2V_{IN}}$$

∴ $Z_{in} = \frac{V_{IN}}{I_{IN}} = \frac{V_{IN} - V_0}{R_3} + \frac{V_{IN} - V_0}{R_1}$

$$= \frac{V_{IN}}{-\frac{V_{IN}}{R_3} + \frac{V_{IN}}{R_1}}$$

$$= \frac{R_1 R_3}{R_3 - R_1} = 6.825 \text{ k}\Omega$$

Q12:

For, Equivalent ckt,

$$R_x = 2R$$

$$= 32 \text{ k}\Omega$$

Q13:

$$R_z = 31R$$