

Analog Signal Processing

Class-Test-3

Pratyush Jainwal
18EE35014

Q1:

$$V_{rms} = \frac{V_{p-p}}{2\sqrt{2}} = \frac{225 \text{ mV}}{2\sqrt{2}}$$

~~SNR_{full}~~

$$V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^N} = \frac{5}{2^{12}} \text{ V.}$$

$$V_Q(rms) = \frac{V_{LSB}}{\sqrt{2}} = \frac{5}{2^{12} \times \sqrt{2}} \text{ V.}$$

$$SNR_{full} = \frac{225 \times 10^{-3}}{2\sqrt{2} \times \frac{5}{2^{12} \times \sqrt{2}}} = \frac{14.139}{225.7449}$$

$$SNR(\text{in dB}) = 20 \log \left(\frac{225.7449}{14.139} \right) \text{ dB}$$

$$= 47.07 \text{ dB}$$

Q20:

$$V_{out} = \frac{1}{sC_F} \left(\frac{V_{ref}^{SC}}{2} + \frac{V_{ref}^{SC}}{4} + \frac{V_{ref}^{SC}}{8} + \frac{V_{ref}^{SC}}{16} \right)$$

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{V_{ref} C}{sC_F} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{ref}} = 1$$

$$C_F = C \times \frac{15}{16} =$$

$$V_{SR} = 4.08 \text{ V.}$$

$$V_{out} = R \left[b_0 \times \frac{I}{2} + b_1 \frac{I}{2} + b_2 \frac{I}{4} + \dots + b_8 \times \frac{I}{128} \right]$$

When BSR,

$$4.08 = R \times I \times \left[1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{128} \right]$$

$$4.08 = R \times I \times \frac{2 \left(\left(\frac{1}{2} \right)^8 - 1 \right)}{\left(\frac{1}{2} - 1 \right)}$$

$$4.08 = 9.83 \times 10^3 \times I \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^8}{\frac{1}{2}}$$

$$I = 259.07 \mu\text{A.}$$

$$\frac{C}{s} = \frac{1}{\frac{1}{C_s} + \frac{1}{2C}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_s} + \frac{1}{2C} = \frac{1}{C}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C} - \frac{1}{2C} = \frac{21}{2C}$$

$$\Rightarrow C_s = \frac{2C}{21} = 14.258 \text{ pF.}$$

$$\approx 14.26 \text{ pF}$$

Q5 =

$$W_{out} = W_{in} + K V_{in} V_{out}$$

$$21 \times 10^3 = 20 \times 10^3 + 6.9 \times V_{out} \times 10^3$$

$$\therefore V_{out} = \frac{10}{6.9} V = 0.1449 V$$

Q6 =

$$f_{osc} = \frac{1}{2N + d}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3 \times 228 \times 10^{-12}} \text{ Hz}$$

$$= 730.994 \text{ MHz}$$

Q7 =

$$V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^N}$$

$$\therefore N = \log_2 \frac{V_{ref}}{V_{LSB}}$$

$$= \log_2 \frac{5}{10^{-3}}$$

$$= 12.287$$

$$\boxed{N = 13} \rightarrow \text{resolution}$$

Q8 =

DNL can be calculated using adjacent diff between levels.

Q9 =

Here,

$$\frac{V_{REF}}{4R} \times R = R_1 \left(\frac{V_{IN} + V_{REF}}{R + R_1} \right) \rightarrow V_{REF}$$

$$\frac{V_{REF}}{4}$$

$$R_1 \frac{V_{IN}}{R}$$

For LLS,

Voltage at \bar{e} (ve) terminal for both op-amps.
(in terms of resistor).

$$V_{\bar{e}} = \frac{V_{REF}}{4R} \times R$$

$$= \frac{V_{REF} R}{4}$$

For R_{H1} ,

voltage at \bar{e} (ve) terminal -

$$= R_1 \left(\frac{V_{IN} + V_{REF}}{R + R_1} \right) - V_{REF}$$

$$= \frac{R_1 V_{IN} - R V_{REF}}{R + R_1}$$

(1) $\frac{V_{REF} R}{4} \geq V_{IN} \Rightarrow 0$ else, 1.

(2) $R_1 V_{IN} - R V_{REF} \geq 0 \Rightarrow 0$ else, 1.

$$R_1 V_{IN} \geq R V_{REF}$$

$$\frac{V_{IN}}{V_{REF}} \geq \frac{R}{R_1} = \frac{6}{4}$$

$$R_1 = \frac{4R}{6}$$

for $R_1 \Rightarrow k=3$.

$$R_1 = \frac{4R}{3}$$

$$R_2 = \frac{4R}{2}$$

$$R_3 = \frac{4R}{1}$$