

Module-3 Analog Signal Processing

Pratish Jainwal
18EE35014

TRY Yourself

10

$$V_{REF} = 5V$$

$$LSB \text{ change} = 1mV$$

$$\therefore N = \log_2 \left(\frac{V_{REF}}{LSB} \right) = \log_2 \frac{5000}{1} = 12.288$$

$$\Rightarrow \boxed{N = 13}$$

$$\therefore \text{Resolution} = 13$$


20
Let V_{cn} be actual change on a bit-to-bit basis.
 V_s is ideal change : $V_s = 1LSB$ [$V_s = 0$ for $0 \rightarrow 1$]
DNL at each step = $(V_{cn} - V_s) LSB's$.

Worst case DNL =
 $\frac{1.5LSB}{+ve}$ and $\frac{-2LSB}{-ve}$

Maximum +ve INL =
1LSB (5-6, 6-7, 13-14)


Maximum +ve INL =
-1.5LSB (11-12)

STEP	V_{cn}	DNL
0-1	0LSB	0LSB
1-2	1LSB	0LSB
2-3	1.5LSB	0.5LSB
3-4	0LSB	-1LSB
4-5	1.5LSB	0.5LSB
5-6	2LSB	1LSB
6-7	1LSB	0LSB
7-8	0.5LSB	-0.5LSB
8-9	-0.5LSB	-1.5LSB
9-10	1LSB	0LSB
10-11	2.5LSB	1.5LSB
11-12	-1LSB	-2LSB
12-13	2LSB	1LSB
13-14	2.5LSB	1.5LSB
14-15	0LSB	-1LSB

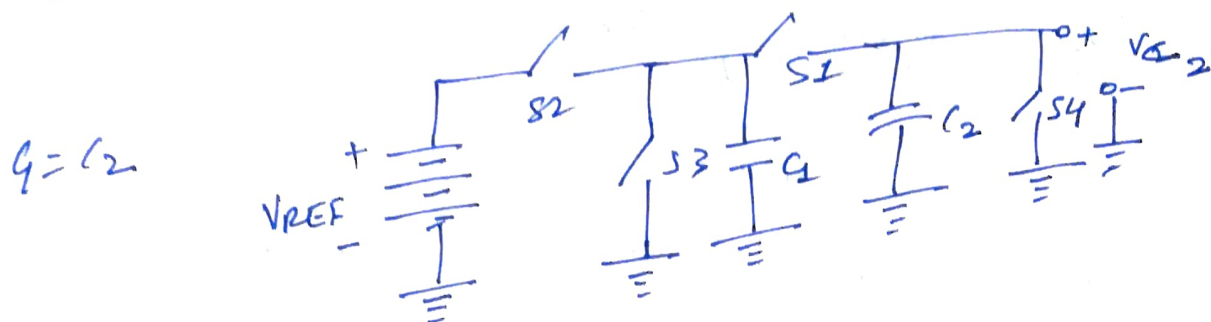


$$b_1 b_2 b_3 b_4 = 1010$$

Time (μ s)	R_{eq} R_{eq} value	V_{C1}/V_{REF}	V_{C2}/V_{REF}
0-0.5	$b_4 0$	0	0
0.5-1	$b_4 0$	0	0
1-1.5	$b_3 1$	1	0
1.5-2	$b_3 1$	0.5	0.5
2-2.5	$b_2 0$	0.5 0	0.5
2.5-3	$b_2 0$	0.25	0.25
3-3.5	$b_1 1$	1	0.25
3.5-4	$b_1 1$	0.625	0.625

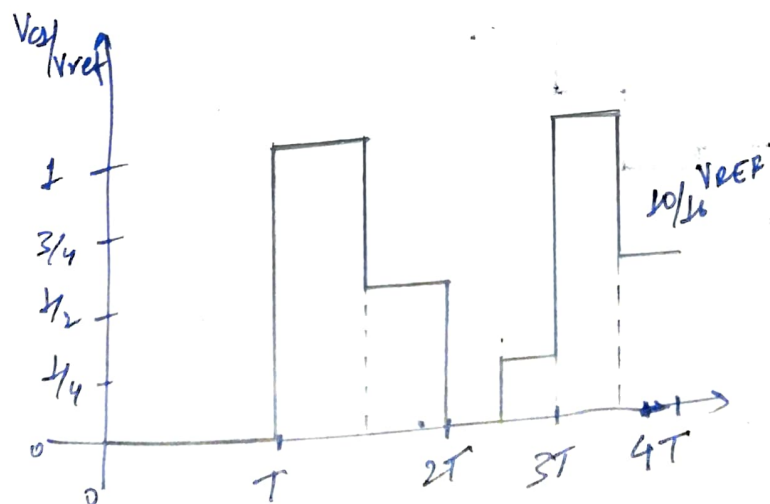

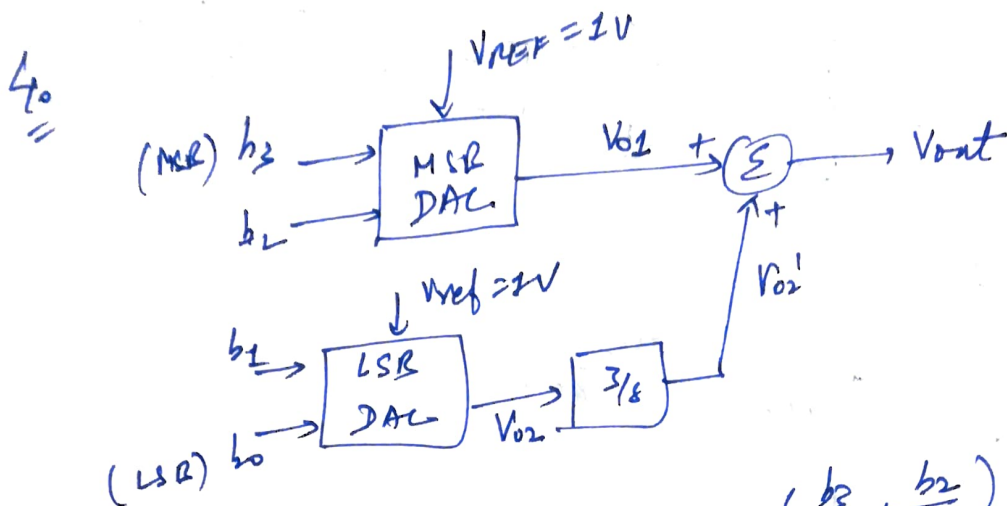Final $V_9 = V_{12} = \frac{10}{16} V_{REF} = 0.625 V_{REF}$




$$V_{01} = \left(\frac{b_3}{2} + \frac{b_2}{4} \right) V_{REF} = \left(\frac{b_3}{2} + \frac{b_2}{4} \right) V$$

$$V_{02}' = \frac{3}{8} \left[\frac{b_1}{2} + \frac{b_0}{4} \right] V_{REF} = \left[\frac{3}{16} b_1 + \frac{3}{32} b_0 \right] V$$

$$V_{out} = V_{01} + V_{02}'$$
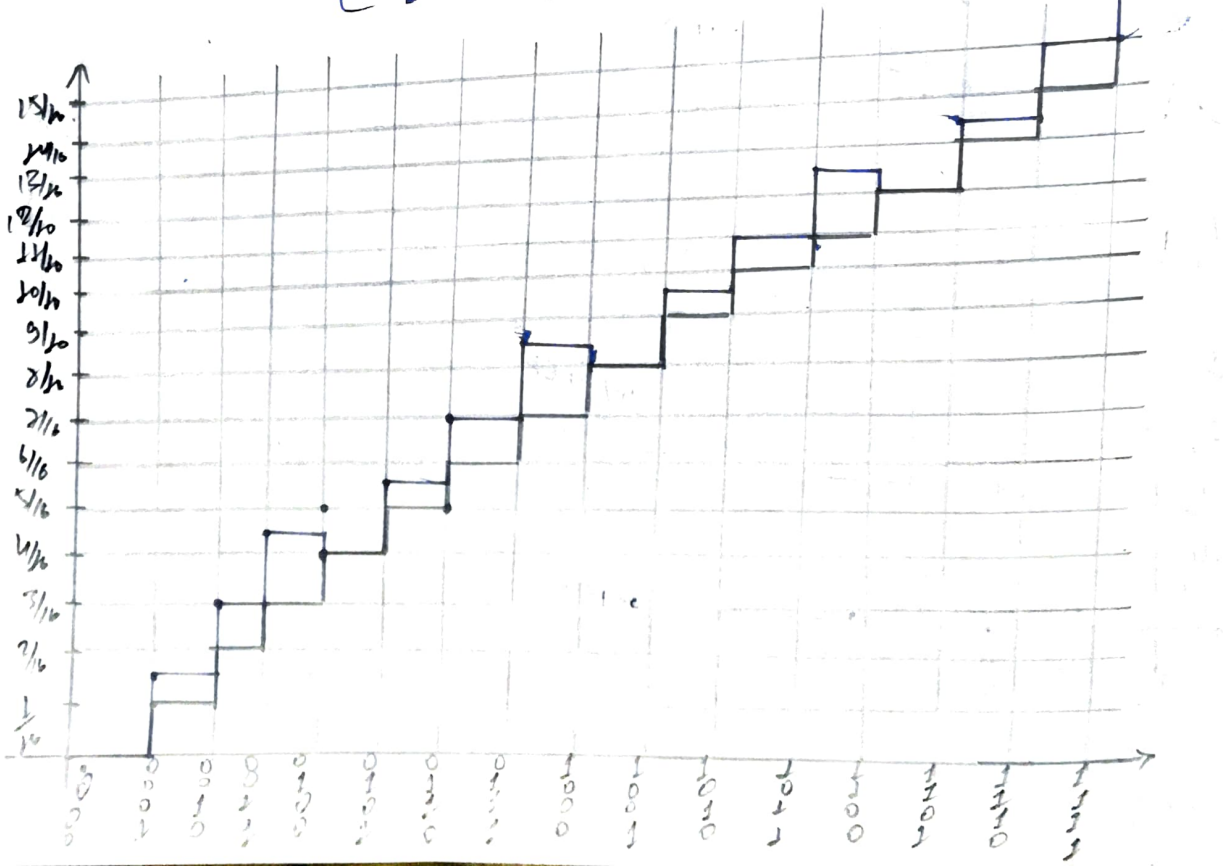
$$= \left[\frac{b_3}{2} + \frac{b_2}{4} + \frac{3}{16} b_1 + \frac{3}{32} b_0 \right] V$$



$$1 \text{ LSB} = \frac{1}{16} \text{ V}$$

Transition	Jump (LSB)	DNL (LSB)	ENL (LSB)
0000 - 0001	1.5	0.5	0.5
0001 - 0010	1.5	0.5	1
0010 - 0011	1.5	0.5	1.5
0011 - 0100	-0.5	-1.5	0
0100 - 0101	1.5	0.5	0.5
0101 - 0110	1.5	0.5	1
0110 - 0111	1.5	0.5	1.5
0111 - 1000	-0.5	-1.5	0
1000 - 1001	1.5	0.5	0.5
1001 - 1010	1.5	0.5	1.0
1010 - 1011	1.5	0.5	1.5
1011 - 1100	-0.5	-1.5	0
1100 - 1101	1.5	0.5	0.5
1101 - 1110	1.5	0.5	1.0
1110 - 1111	1.5	0.5	1.5

$$\text{DNL} = 0.5 \text{ LSB} \text{ \& } -1.5 \text{ LSB}$$

$$\text{ENL} = +1.5 \text{ LSB}$$

This DAC is not monotonic as the value decreases as the digital input increases.

50

$$8 \text{ bit ADC, } V_{\text{ref}} = 4 \text{ V}$$

$$V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{ref}}}{2^N} = \frac{4}{2^8} = 15.625 \text{ mV}$$

$$V_{\text{eff}}(\text{RMS}) = \frac{V_{\text{LSB}}}{\sqrt{12}} = \frac{1}{64\sqrt{12}} = \frac{1}{128\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$= 4.08 \text{ mV}$$

Full Scale Sine Wave

$$V_{D-P} = V_{ref} =$$

$$\therefore V_{rms} = \frac{V_{ref}}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ V}$$

$$SNR_{full} = \frac{1.414 \text{ V}}{4.51 \text{ mV}} = 313.53$$

$$SNR_{full} (\text{dB}) = 20 \log (313.53) \text{ dB}$$

$$= 49.92 \text{ dB}$$

Half Scale Sine Wave

$$V_{D-P} = V_{ref}/2$$


$$\therefore V_{rms} = \frac{V_{ref}}{4\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ V} = 0.707 \text{ V}$$

$$SNR_{half} = \frac{0.707 \text{ V}}{4.51 \text{ mV}} = 156.76$$

$$SNR_{half} (\text{dB}) = 20 \log (156.76)$$

$$= 43.90 \text{ dB}$$

60
2

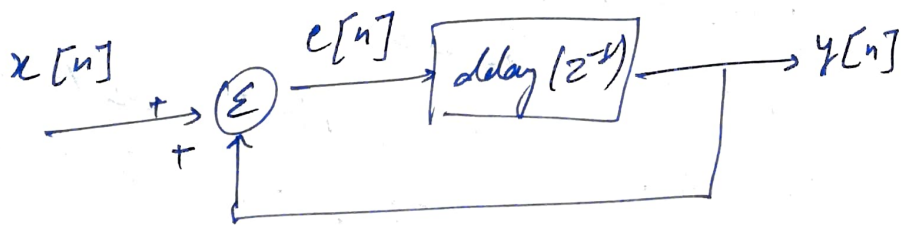

$$e[n] = x[n] + y[n]$$

$$y[n] = e[n-1]$$

$$\therefore y[n] = x[n-1] + y[n-1]$$

Applying z-transform


$$Y[z] = z^{-1} X[z] + z^{-1} Y[z]$$

$$\Rightarrow \frac{Y[z]}{X[z]} = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

z^{-1} is the delay part & $\frac{1}{1-z^{-1}}$ is the Integrator T-F.

\therefore Given block performs an integration function.

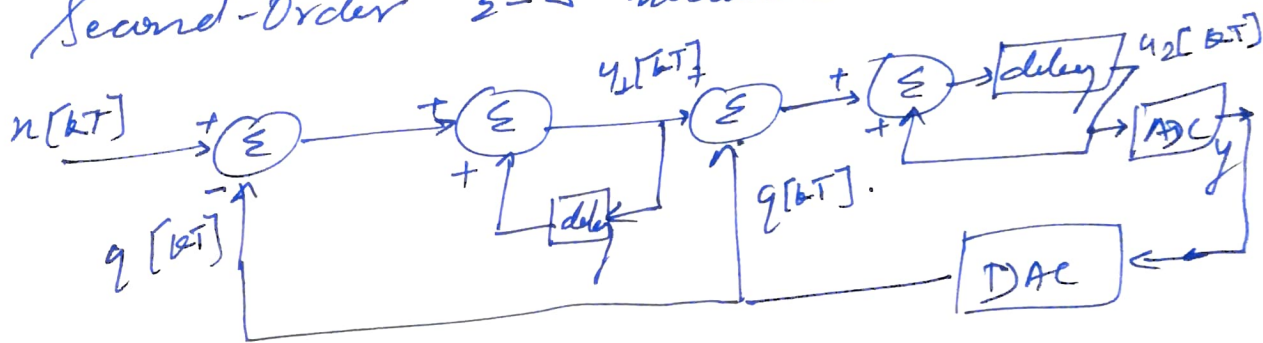Ex Second-Order $\Sigma-\Delta$ modulator



We have,

$$Q_e[kT] = q[kT] - u_2[kT]$$

$$y[kT] = q[kT] \quad (\because 1 \text{ bit ADC})$$

$$y[kT] = q[kT] = Q_e[kT] + u_2[kT]$$

$$= Q_e[kT] + [u_1[kT-T] - q[kT-T] + u_2[kT-T]]$$

$$y[kT] = Q_e[kT] + u_1[kT-T] - Q_e[kT-T]$$

$$u_1[kT] = n[kT] - q[kT] + u_2[kT-T]$$

$$u_1[kT-T] = n[kT-T] - q[kT-T] + u_2[kT-2T]$$

$$= n[kT-T] + [Q_e[kT-T] + u_1[kT-2T] - Q_e[kT-2T] + u_2[kT-2T]]$$

$$u_1[kT-T] = n[kT-T] + Q_e[kT-T] - Q_e[kT-2T]$$

$$y[kT] = n[kT-T] + Q_e[kT] - 2Q_e[kT-T] + Q_e[kT-2T]$$