

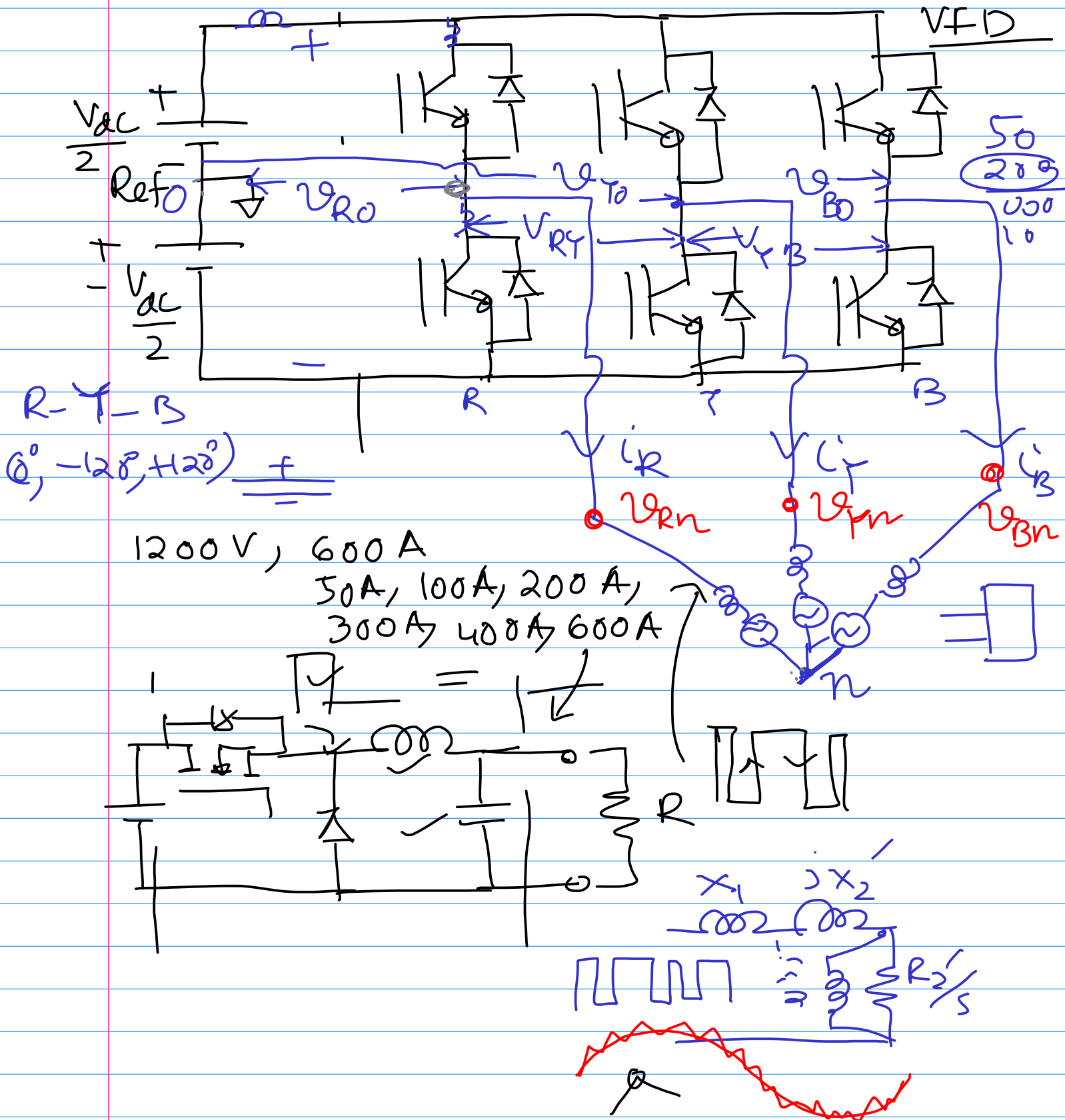


Square Wave Inverter (3 phase)

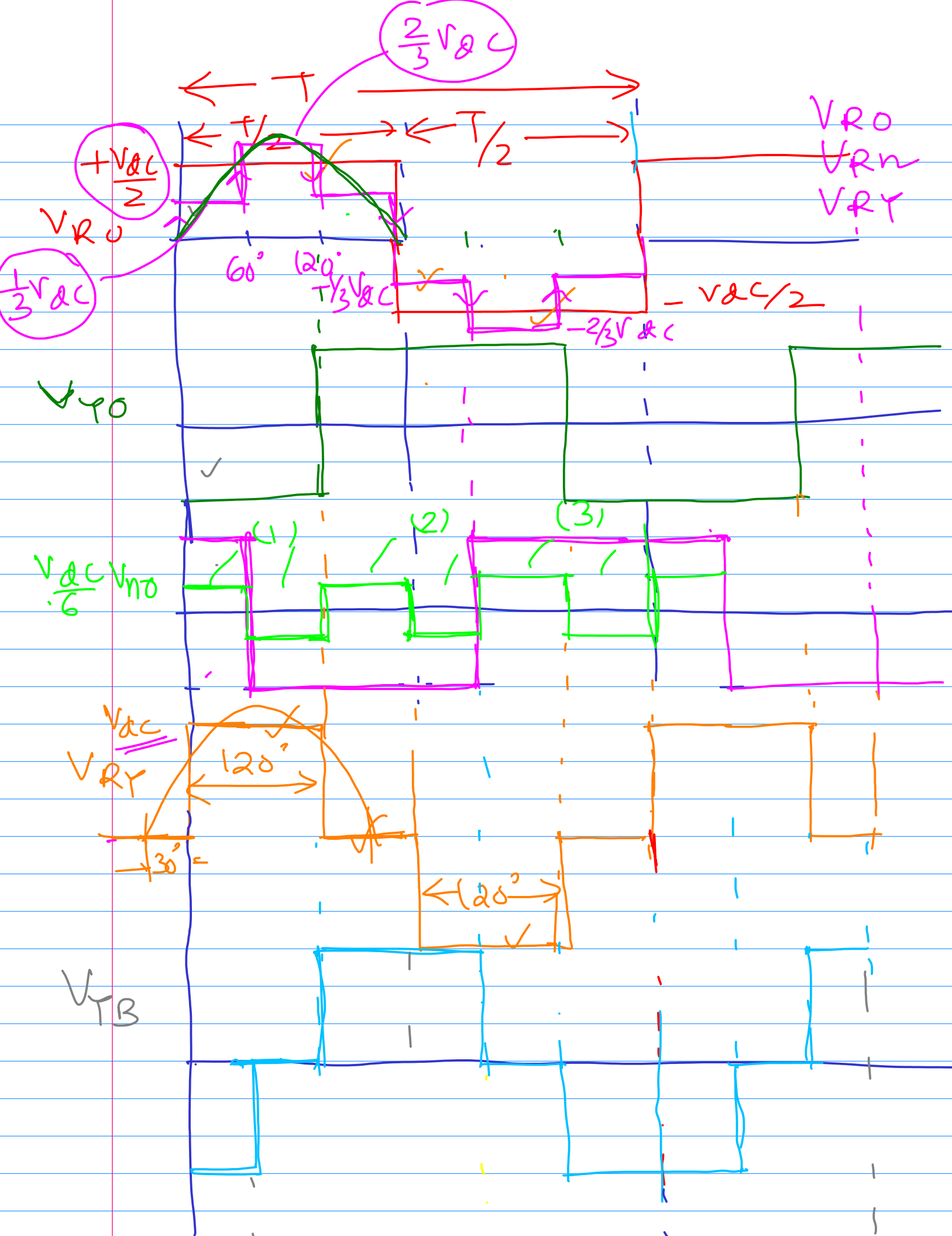

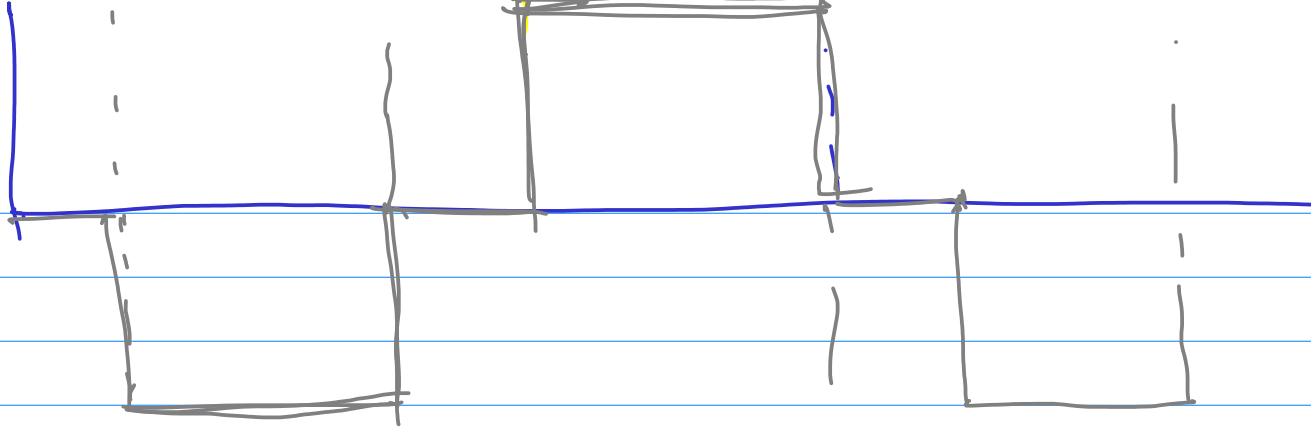

V_{BR}



$$\begin{cases} V_{RO} = V_{Rn} + V_{no} \\ V_{YO} = V_{Yn} + V_{no} \\ V_{BO} = V_{Bn} + V_{no} \end{cases}$$

$$V_{RO} + V_{YO} + V_{BO} = 0 + 3V_{no}$$

$$V_{no} = \frac{1}{3} (V_{RO} + V_{YO} + V_{BO})$$

\Rightarrow Common Mode Voltage

$$\underline{\underline{V_{Rn}}} = V_{RO} - V_{no}$$

$$= V_{RO} - \frac{1}{3} (V_{RO} + V_{YO} + V_{BO})$$

$$= \frac{2}{3} \underline{\underline{V_{RO}}} - \frac{1}{3} (\underline{\underline{V_{YO}}} + \underline{\underline{V_{BO}}})$$

$$\underline{\underline{V_{Yn}}} = \frac{2}{3} V_{YO} - \frac{1}{3} (V_{BO} + V_{RO})$$

$$\underline{\underline{V_{Bn}}} = \frac{2}{3} V_{BO} - \frac{1}{3} (V_{RO} + V_{YO})$$